

# 存储芯片

笔记源文件: [Markdown](#), [长图](#), [PDF](#), [HTML](#)

## 1. 几种存储芯片

### 1.1. 存储器分类(按存取方式)

#### 1.1.1. 存取方式

存取方式	本质特征	访问存储单元的时间
随机存取	基于地址, CPU给出地址, 读写地址单元	与物理位置无关
顺序存取	基于顺序, 数据读写顺序=数据的物理排列顺序	取决于数据位置, 读写头位置
按内容存取	基于内容, CPU给出关键字*, 读出匹配单元	N/A, 但可基于硬件快速检索

\*AM/CAM一个单元存储的信息=关键字+数据

#### 1.1.2. 总述

存储器类型	本质特征	细分	用途
RAM(随机)	随机存取	SRAM(静态), DRAM(动态)	#
ROM(只读)	随机存取, 只读不写	PROM/EPROM/EEPROM/闪存	#
SAM(顺序)	顺序存取	#	磁带
AM/CAM(相联)	按内容读, 按地址写	#	块表/页表

#### 1.1.3. 细分

##### 1 RAM种类

RAM类型	本质特征	用途
SRAM	加电情况下, 存储信息稳定	Cache
DRAM	存储单元内容长时间不访问就会失真, 需要定期刷新	内存条


##### 2 ROM种类: 按照写入方式不同

类型	本质特征	用途
Mask ROM	不可编程, 生产时就烧入了不可改变的程序	#

ROM类型	本质特征	用途
PROM	可一次性编程，生产时不烧入程序，供用户编程后烧入	#
EPROM	可编程可擦除，能够多次编程了，但是一擦除就要全部擦掉	#
EEPROM	电可编程可擦除，相比EPROM进步在于，可分块/分字擦除	IC卡
闪存	快速版本的EEPROM	SSD, U盘


## 1.2. SRAM概述

### 1.2.1. 六管SRAM存储元

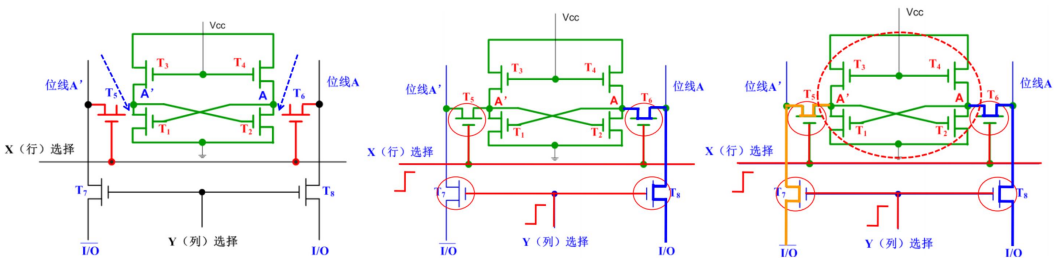

状态	行列选择	操作
保持	$X \wedge Y = 0$	$T_5, T_6$ 断开，存储元与外界隔离
读出	$X \wedge Y = 1$	$X$ 连通 $T_6$ , $Y$ 连通 $T_8$ ，数据经过右侧 <b>单边</b> 放大后读出
写入	$X \wedge Y = 1$	$X$ 连通 $T_5 T_6$ , $Y$ 连通 $T_7 T_8$ ， <b>双边</b> 写入(改变 $T_1 T_2$ 状态)

### 1.2.2. SRAM芯片举例：Intel 2114

 

1 芯片大小：1K×4位或者64×64位

- 0. 64×64芯片由四颗一样的64×16组成
- 1. 64×64位说明芯片一共有 $2^{12}$ 个六管SRAM
- 2. 4位说明一个地址单元由4个存储元构成，需要四根数据线，即图中 $I/O_1 \rightarrow I/O_4$
- 3. 1K说明一共有1024个存储单元，需要10根地址线，即图中 $A_1 \rightarrow A_{10}$

2 芯片布线：采用双译码结构

1. 横排布线(地址译码线):

- 一共64条, 通过译码器由6根地址线完成64选1
- 64条横排布线的第 $k$ 条, 对应第1/2/3/4组芯片的第 $k$ 行

2. 竖排布线(地址译码线):

- 一共16条, 通过译码器由4根地址线完成16选1
- 每条竖排布线, 一分为四插入四个芯片的同一列, 所以一组芯片中也是16条竖排布线
- $n \in \{16\}$  条横排布线的第 $k$ 条, 对应第1/2/3/4组芯片的第 $k$ 列

3. 交点: 每个芯片中的横竖排布线交点, 对应一个六管SRAM存储元

3 读写过程

1. 行选择:

- 经过 $A_8 A_7 A_6 A_5 A_4 A_3$ 地址线输入信号
- 经过译码后选择64条横布线中的第 $m$ 条
- 命中所有芯片的第 $m$ 行

2. 列选择

- 经过 $A_9 A_2 A_1 A_0$ 地址线输入信号
- 经过译码后选择16条横布线中的第 $n$ 条
- 命中所有芯片的第 $n$ 列


3. 命中

- 横竖交叉, 命中每种所有四组芯片的第 $m$ 行第 $n$ 列, 共四位数据
- 记该处的六管SRAM存储元值为 $(m, n)$

4. 读写

- 输出:  $(m, n)_1 \xrightarrow{\text{输出}} I/O_1, (m, n)_2 \xrightarrow{\text{输出}} I/O_2, (m, n)_3 \xrightarrow{\text{输出}} I/O_3, (m, n)_4 \xrightarrow{\text{输出}} I/O_4$
- 写入:  $(m, n)_1 \xleftarrow{\text{写入}} I/O_1, (m, n)_2 \xleftarrow{\text{写入}} I/O_2, (m, n)_3 \xleftarrow{\text{写入}} I/O_3, (m, n)_4 \xleftarrow{\text{写入}} I/O_4$

✕ 补充: 芯片的外特性

 

**A9~A0: 地址线**

**I/O<sub>4</sub>~I/O<sub>1</sub>: 数据线, 双向**

**$\overline{WE}$ : 读写读令**


**= H: 读令**

**= L: 写令**

**$\overline{CS}$ : 片选**

**低有效 (选中)**

### 1.2.3. SRAM的读写时序(左读/右写)

 


以读时序为例

- 1 CPU发送有效地址:  $t_A$ 用于给出地址,  $t_{RC} - t_A$ 的时间里依然给出有效地址目的在于防干扰
- 2 片选:  $t_{CO}$ 内片选信号有效, 在这期间命中要读出的存储单元
- 3 输出:  $D_{out}$ 有效代表数据通过数据线输出,  $t_{OHA}$ 持续输出一会称为恢复时间

## 1.3. DRAM概述

### 1.3.1. 单管DRAM存储元

 

#### 1 读写操作

操作	字线行为	位线行为
写入1	高电平(选中)	高电平
写入0	高电平(选中)	低电平
读出1	高电平(选中)	放电
读出0	高电平(选中)	无电流

#### 2 再生操作


- 1. 读出1过程中:
  - 单元中的数据被读走, 清零
  - 读出过程中经过再生/读放大器, 数据在放大器中维持
- 2. 再生: 放大器中的数据自动写回被清零的存储单元

#### 3 保持操作:


- 1. 字线低电平时(未选中), 隔绝外界使得电容不漏电
- 2. 不漏电是不可能的, 所以需要定时刷新
 
### 1.3.2. DRAM刷新


1 集中式：最大刷新间隔(2ms)内，对芯片内全部存储元逐行刷新一遍，刷新时不读写



2 分散式：每读/写一次我就刷新一次(太频繁了! )，每次只刷新一行，每行轮着来

 

3 异步刷新：逐行刷新，但是刷新某一行的时间点平均分散在最大刷新间隔(2ms)内

 

例题：

1. 条件

- 用64K×1位的DRAM芯片构成1M×16位的主存储器阵列，
- 芯片内部存储元排列成正方形整列
- 其刷新周期最大时间间隔为4ms，采用异步刷新时

2. 提问：两次刷新操作的最大时间间隔

3. 结构分析


- 64K×1位：表示DRAM其实是256位×256位的
- 所需芯片总数：1M/64K=16，16/1=16，共需要16×16=256块DRAM
- 芯片阵列：DRAM在阵列中的排布为16×16

4. 刷新时间计算：

- 由以上分析可得，对单个DRAM而言需要在4ms内完成对256行的刷新
- 所以时间间隔不超过：4ms/256=15.625us(千万别四舍五入)

### 1.3.3. DRAM结构与举例

#### 1 外部结构

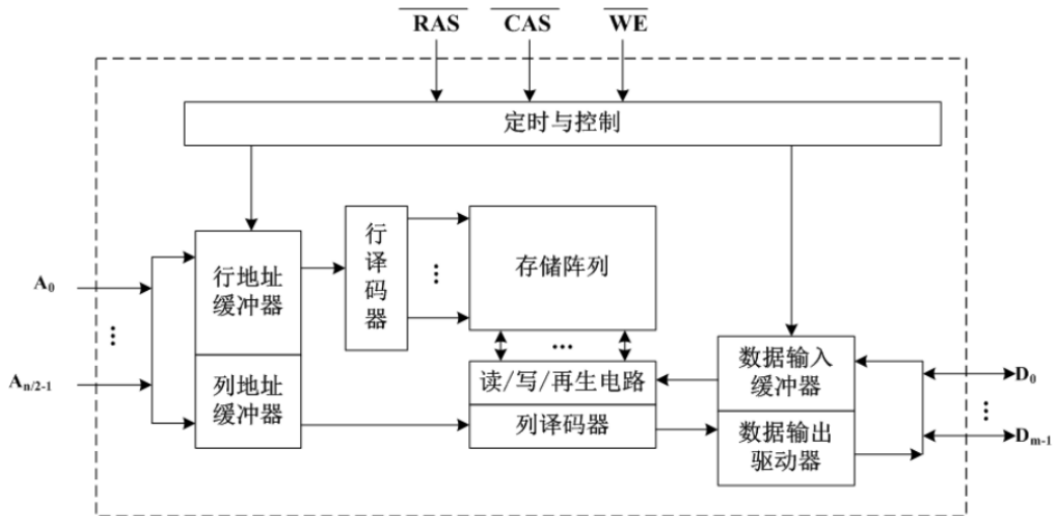

1. 结构特点：分行列地址


操作	$\overline{\text{RAS}}$	$\overline{\text{CAS}}$
送行地址	有效，表示行地址&片选	无效
送列地址	有效，表示片选	有效，表示列地址

2. 输送地址过程：


地址信号→高位冲入行地址缓存/低位冲入列地址缓存→行列分别译码→命中地址单元

3. 数据读写：经过输入/输出缓冲器，实现写/读

4. 外特性

 

#### 2 Intel 2164A DRAM

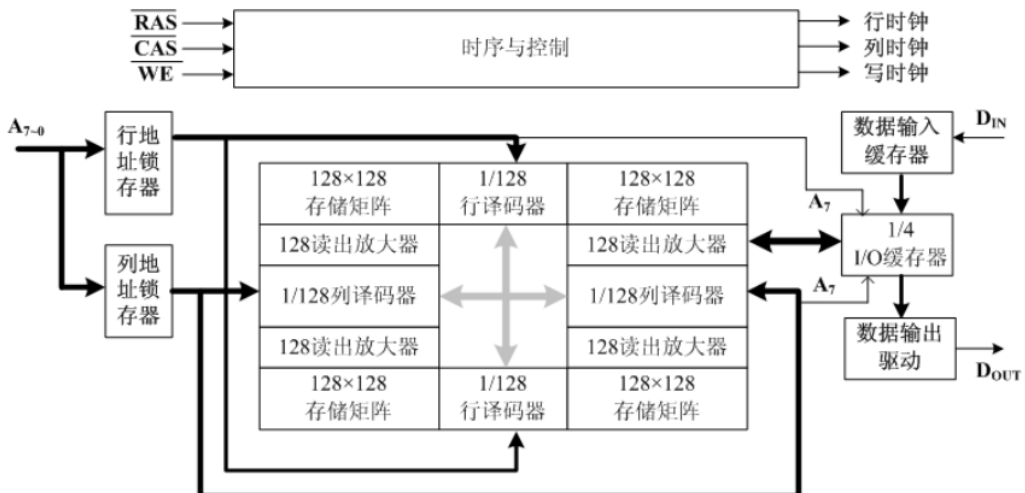

### 1. 结构:


- 大小:  $64K \times 1$ 位
- 阵列: 一分为四后 $2 \times 2$ 二维排列, 每两块之间共用一个译码器

### 2. 译码过程

- 输入地址后分为三部分——最高位 $A_7$ /行地址/列地址, 送各自缓存
- 最高位 $A_7$ 冲入I/O缓存器, 负责选定四个芯片中的一个
- 选定芯片后, 其连接的行/列译码器启动, 通过输入的行/列地址完成译码, 命中

## 1.3.4. DRAM读写时序

注意: 读快写慢, Addr中蓝色是送行地址/青色是送列地址

 


以读时序为例

- 1 Addr处行地址先准备好, RAS下降, 读取行地址/片选
- 2 RAS保持片选, CAS下降, 读取Addr处的列地址(已经准备好)
- 3 行列地址都有了, WE高电平开始读取数据
- 4 一段时间后Dout将数据输出

## 1.4. CAM/AM概述

### 1.4.1. 组成

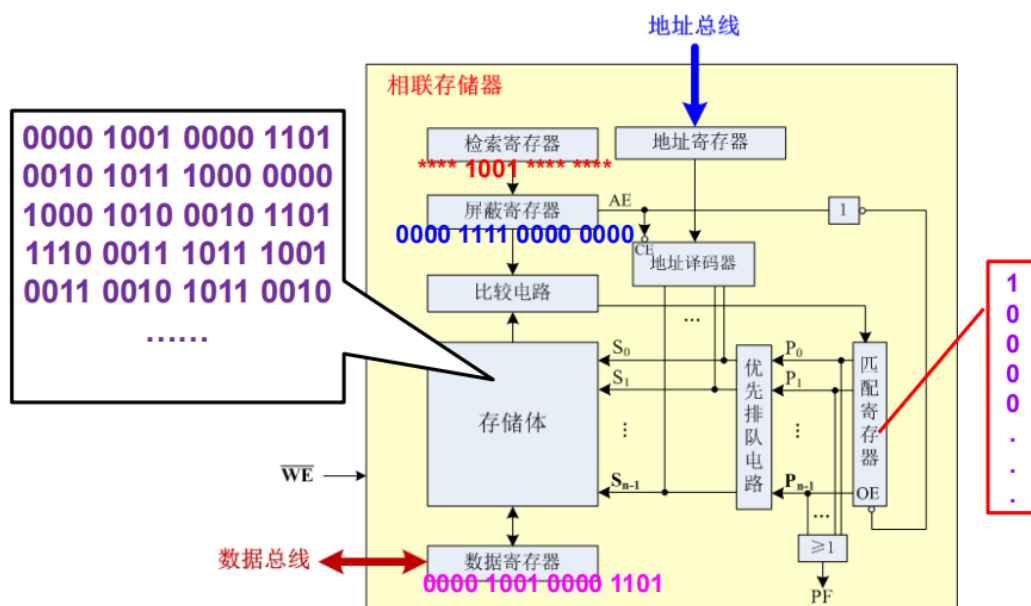

## 1.4.2. 读过程：可以1:N比较

### 1 关键字的获取

1. 检索寄存器：暂存检索字，其中  $a \rightarrow b$  位是关键字，如  
XXXX 1001 XXXX XXXX
2. 屏蔽寄存器：提取检索字中的关键字， $a \rightarrow b$  位是1其余为0，如  
0000 1111 0000 0000
3. 关键字 = 检索寄存器  $\wedge$  屏蔽寄存器，本例中关键字=0000 1001 0000 0000

### 2 匹配：

1. 比较电路：获得的关键词  $\xrightarrow[\text{比较电路}]{\text{匹配}}$  存储单元对应位的内容，在此处就是找出4→7位是1001的单元
2. 匹配寄存器OE：
  - 匹配寄存器中的一位，对应一个CAM的存储单元
  - 某个存储单元匹配上了后，匹配寄存器相应位被置1
  - PF是匹配寄存器所有位与在一起的结果，PF=1表示有匹配
3. 以此类推匹配完所有单元，匹配寄存器为1的位对应的单元为匹配成功的单元


### 3 排队输出：适用于多个单元匹配成功

1. 匹配寄存器中有多位1，仅保留最靠前的1将其对应的单元数据输出到数据寄存器，后面清0
2. 优先排队电路： $S_i = \overline{P_0 P_1 \dots P_{i-1}} \cdot P_i$ 
  - $P_0 \rightarrow P_i$  是指匹配寄存器的  $0 \rightarrow i$  位
  - $S_i = 1$  时，匹配寄存器第  $i$  位，对应的存储单元就输出

## 2. 容量扩展：存储芯片的连接

### 2.1. SRAM容量扩展

#### 2.1.1. 位扩展：芯片串联(输出拼接)

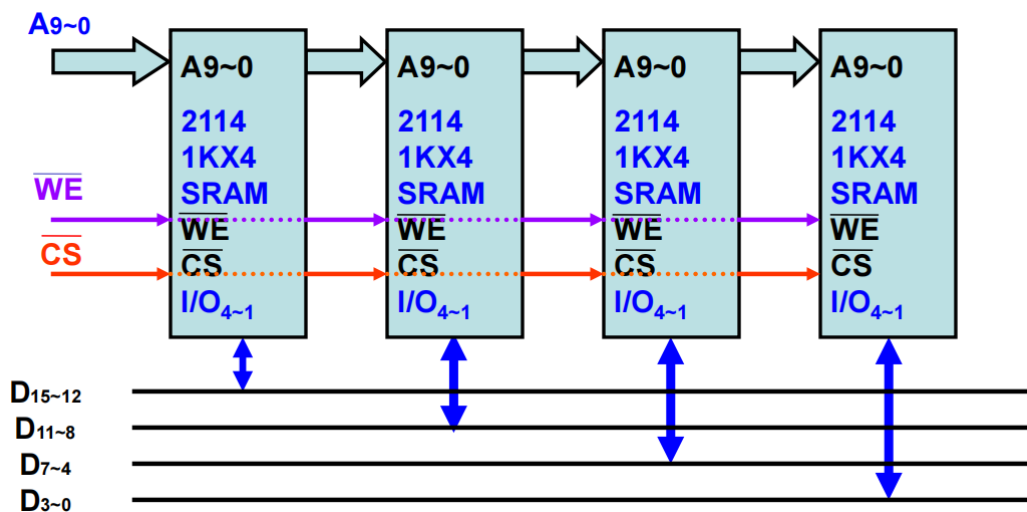




## 1 信号

符号	含义
$A_{0\sim9}$	10根地址线，每根 $A_i$ 同时连接四个芯片
$\overline{CS}$	片选线，四个芯片共用同一片选
$\overline{WE}$	读写控制线，四个芯片共用；高电平为读/低电平为写
$D_{15\sim12}/D_{11\sim8}/D_{7\sim4}/D_{3\sim0}$	数据线，分别接收来自第一/第二/第三/第四片芯片的四位数据

## 2 扩展逻辑

1. 原有的芯片为1K×4只能输出4位的数据，而存储器是16位的(数据必须是16位)
2. 4个芯片横排，每个分别提供四位，拼成16位

### 2.1.2. 位扩展：芯片并联(片选挑一)

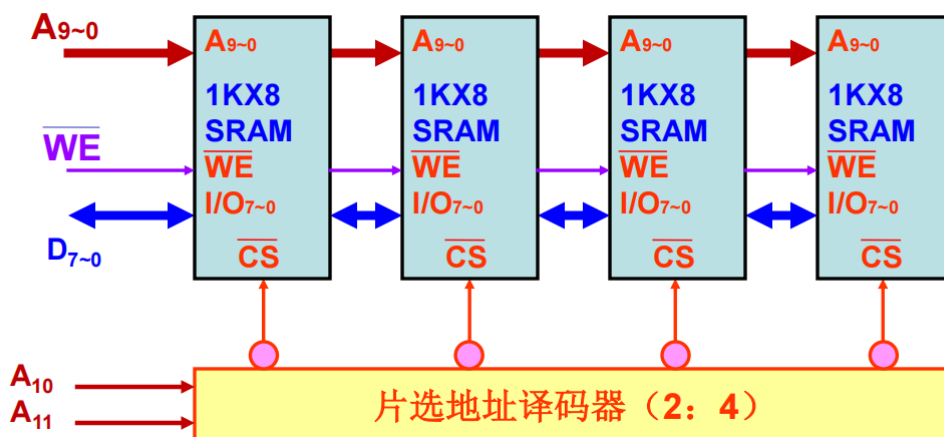


## 1 信号

符号	含义
$A_{0\sim9}$	10根地址线，每根 $A_i$ 同时连接四个芯片
$A_{10\sim11}$	两根地址线，作为译码器的输入，完成片选信四选一
$\overline{CS}$	片选线，四个芯片四个片选，由译码器四选一决定用哪个片选
$\overline{WE}$	读写控制线，四个芯片共用
$D_{7\sim0}$	数据线，四个芯片共用，但同一时刻只能有四个中的一个通过这堆数据线输出数据

## 2 扩展逻辑

1. 地址信号高两位 $A_{10\sim11}$ ：用于选定四个芯片之一，非选定的芯片保持不活跃
2. 地址信号其他位 $A_{0\sim9}$ ：用于在选定的芯片内，命中要读写的地址单元

### 2.1.3. 字位扩展：芯片二维阵列

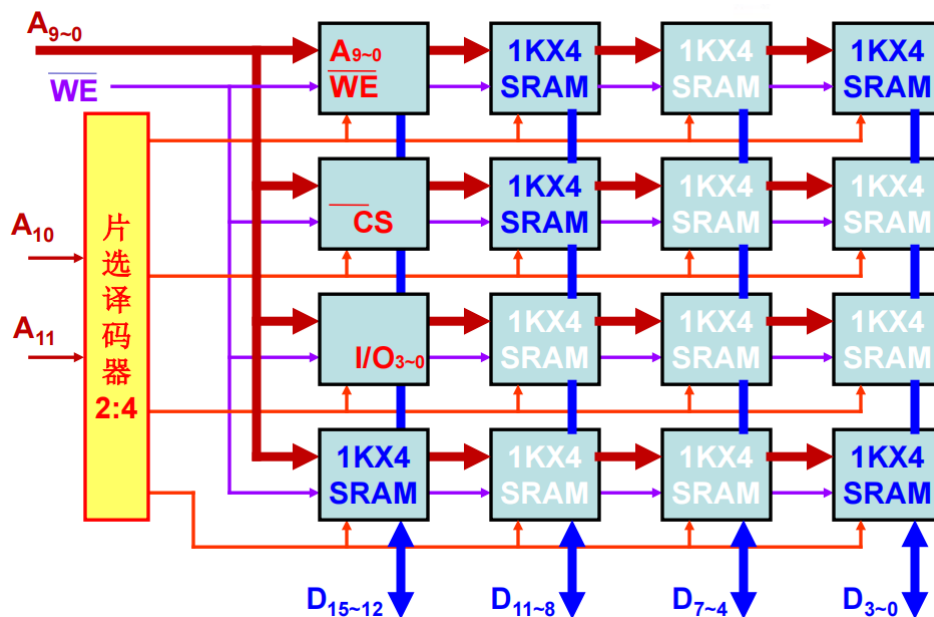


1 先用字扩展逻辑，选定一行的芯片


2 再用位扩展逻辑，让选定行的芯片，每个芯片输出四位，拼成12位输出

## 2.2. ROM容量扩展

直接参考SRAM的，剔除WE引脚即可

 

## 2.3. DRAM容量扩展

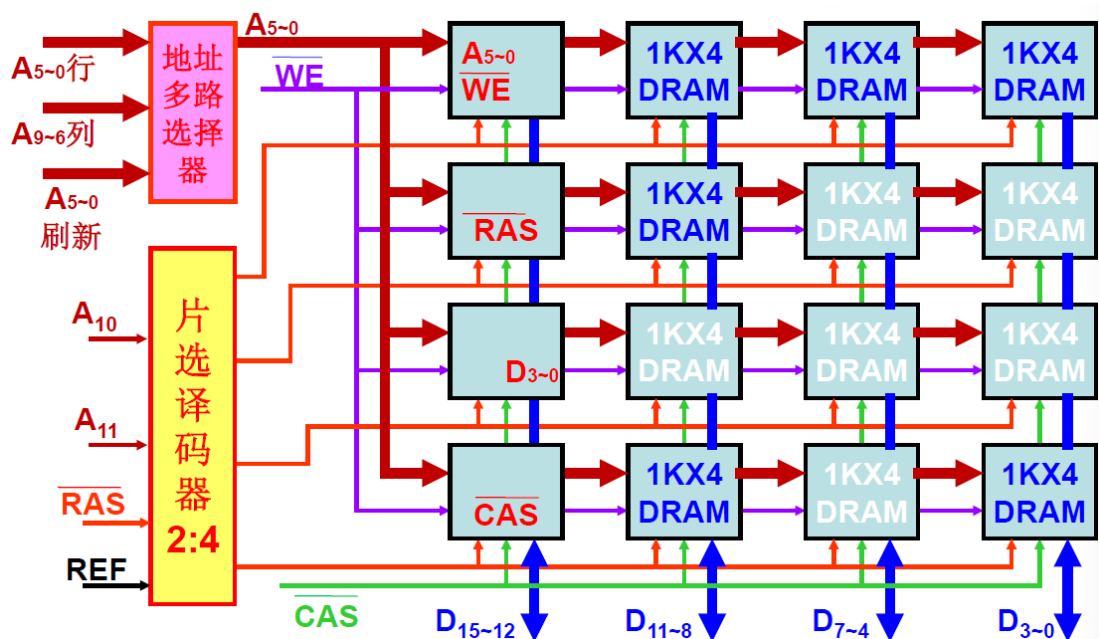

直接参考SRAM的，改变如下

- 1 地址线  $A_i$  分行/列地址，经过多路选择器分时送往芯片地址端
- 2 加入送行地址信号  $\overline{RAS}$ ，送列地址信号  $\overline{CAS}$ 
  1.  $\overline{RAS}$  加到片选译码器上
  2.  $\overline{CAS}$  直接按照并联逻辑加到每个芯片上
- 3 片选译码器加入  $\overline{REF}$ 
  1.  $\overline{REF}$  有效时，四行芯片同时刷新
  2. 配合  $A_{0\sim5}$  行地址，以此来决定刷新芯片的哪一行

## 3. 存储芯片系统和CPU的连接

### 3.1. 连接要点

- 1 三种线的连接：地址线/数据线/控制线

连线	单个芯片	字/位扩展后
数据线	芯片数据线 $\longleftrightarrow$ 总线*数据线 一一对应	扩展芯片数据线 $\longleftrightarrow$ 总线数据线 一一对应
地址线	芯片地址线 $\longleftrightarrow$ 总线地址线 一一对应	扩展芯片地址线 $\longleftrightarrow$ 总线地址线低位 片选信号 $\longleftrightarrow$ 总线地址线高位，如上例中的 $A_{10\sim11}$ 连接
控制线 **	芯片控制端 $\longleftrightarrow$ 总线控制线 一一对应	芯片控制端 $\longleftrightarrow$ 总线控制线 多对一


\*总线一律指系统总线

\*\*控制线，主要是读写控制线

2 CPU的 $\overline{\text{MRQ}}\text{E}$ 控制信号

- 1.  $\overline{\text{MRQ}}\text{E}$ 有效时译码器才能产生有效的片选信号
- 2.  $\overline{\text{MRQ}}\text{E}$ 可用于区分访问内存/访问IO

3.2. SRAM/ROM与CPU的连接

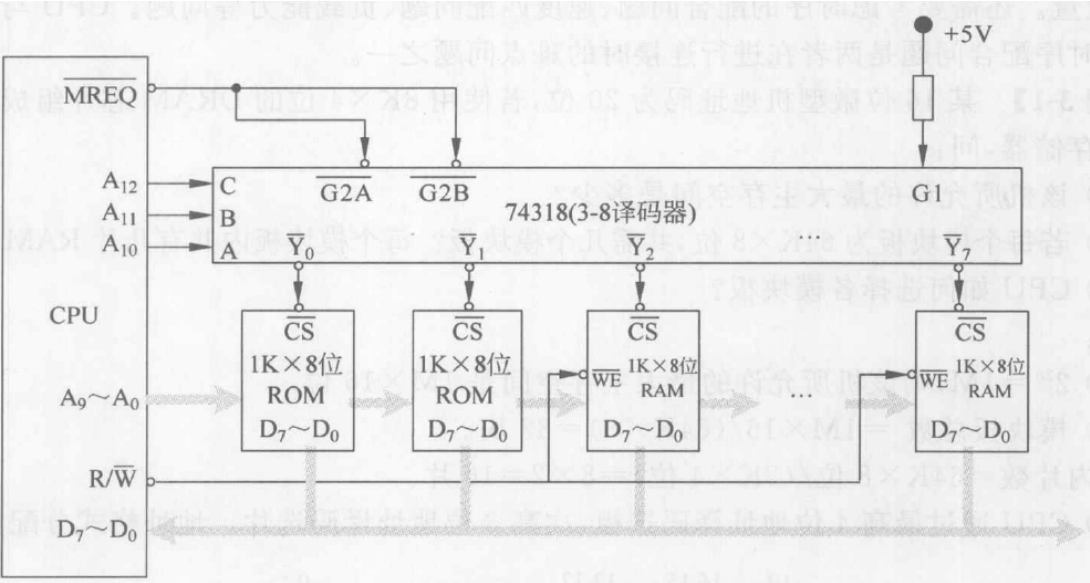

1 SRAM需要连接 $\text{R}/\overline{\text{W}}$ 信号，而ROM不用，这一点在图中得以体现


2 74318译码器的工作逻辑

信号	含义
ABC	输入地址的高位 $\text{A}_{12}\text{A}_{11}\text{A}_{10}$
$\overline{\text{Y}}_0\overline{\text{Y}}_1\overline{\text{Y}}_2\overline{\text{Y}}_3\overline{\text{Y}}_4\overline{\text{Y}}_5\overline{\text{Y}}_6\overline{\text{Y}}_7$	输出的片选信号 $\overline{\text{CS}}$

3 74318译码器的控制逻辑：译码器只能在如下状态，才能启动工作

$\overline{\text{MRQ}}\text{E} : \overline{\text{G2A}}$	$\overline{\text{MRQ}}\text{E} : \overline{\text{G2B}}$	$\text{G}_1$
0	0	1

### 3.3. DRAM与CPU的连接：基于DRAMC

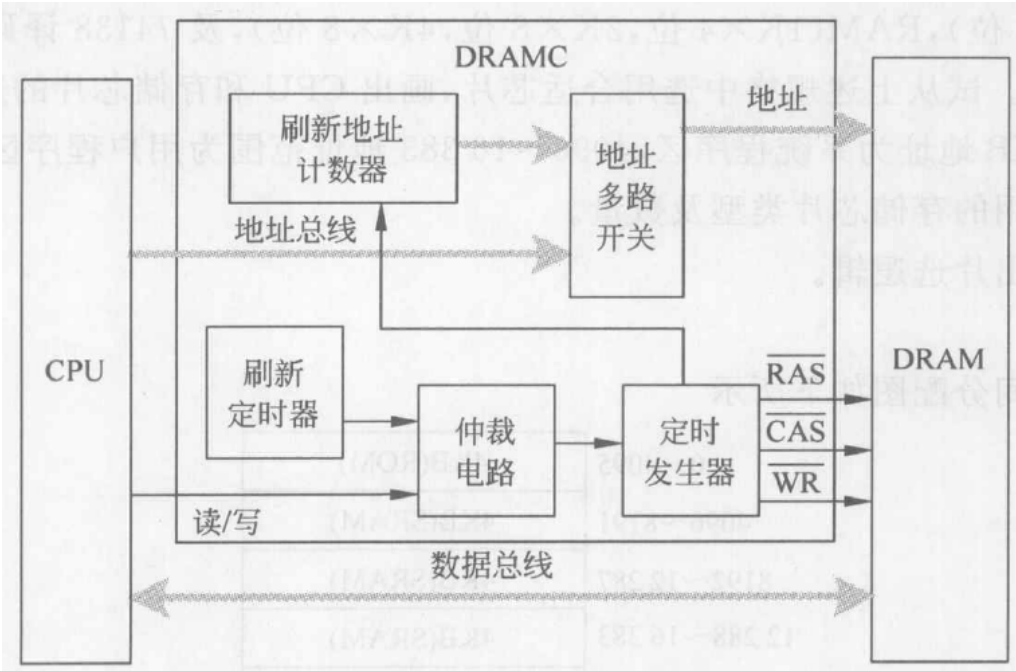

结构	描述
刷新地址计数器	记住这次刷新的行，然后下一次让DRAM刷新下一行
地址多路选择器	选行/列/刷新地址之一送给DRAM
刷新定时器	定时给DRAM信号，让DRAM执行刷新
仲裁电路	当CPU/IO要来访存，同时DRAM有需要刷新了，执行二选一操作
定时发生器	产生各种控制信号如RAS/CAS/WE等

## 4. 存储扩展-CPU例题1

### 4.1. 条件

#### 1 CPU

- 有16根地址线(供 $2^{16} = 65536$ 个地址单元)，8根数据线(数据为8位)
- $\overline{MRQ\overline{E}}$ 为访存控制信号，低电平有效
- $R/\overline{W}$ 为读写命令信号，高电平读/低电平写

#### 2 存储芯片

- ROM三个：2K×8位，4K×4位，8K×8位
- RAM三个：1K×4位，2K×8位，4K×8位

#### 3 其他电路元件：

- 74318译码器一个
- 各种门电路，数量不限

## 4.2. 要干啥

- 1 设计合适的存储器-CPU芯片
- 2 满足最小4KB地址为系统程序区(只读), 4096 ~ 16383地址范围为用户程序区(可读可写)

## 4.3.三小问&解答

- 1 画出地址空间分配图:


地址	大小	存储芯片
00000 ~ 04095	4KB	ROM
04096 ~ 08191	4KB	SRAM
08192 ~ 12287	4KB	SRAM
12288 ~ 16383	4KB	SRAM
16384 ~ 65535	#	#

- 2 给出选用的存储芯片类型&数量

- 1. 注意事项
  - 芯片一样多时**优先采用位扩展**, 因为字扩展还要译码, 位扩展只需分片与数据线连接
  - ROM/RAM混用时, 应该尽量选择外特性(如容量)一致的芯片
  - 避免二级译码

- 2. 芯片选择: 存储系统  $\leftarrow$  四片芯片四选一  $\left\{ \begin{array}{l} 4K \times 8\text{位}, \text{一片} \xleftarrow{\text{位扩展}} \text{ROM}, 4K \times 4\text{位}, \text{两片} \\ \text{SRAM}, 4K \times 8\text{位}, \text{三片} \end{array} \right.$

- 3 芯片与CPU的连接

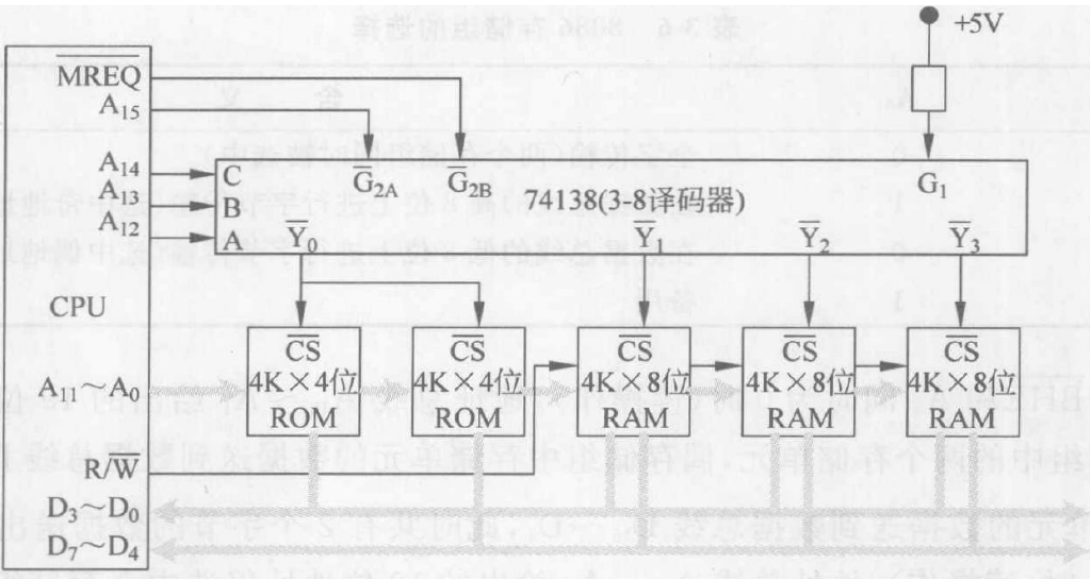

- 1. 地址线: 所有芯片无论多少位, 都有 $4K = 2^{12}$ 个地址单元, 分配低12个地址线用于芯片内寻址
- 2. 译码器:
  - 分配中间三个地址线用于输入译码器, 最高地址线 $\overline{MRQE}$ 作为控制信号

- 译码器输出只采用前四个端口，其余废掉

3.  $R/\overline{W}$ : 只需要连接SRAM

4. 数据的读写

- 译码器选定 $\overline{Y}_0$ 后：两个ROM一个贡献低四位数据，一个贡献高四位数据，拼成8位
- 译码器选定 $\overline{Y}_1 \overline{Y}_2 \overline{Y}_3$ 之一后：选定的SRAM将8位数据，与八条数据线——对应输出